## Список вопросов к зачету

- 1. Прямое и обратное преобразование Фурье.
- 2. Запишите первый и второй законы Кирхгофа.
- 3. Уравнения Максвелла в интегральной форме.
- 4. Напишите все способы представления комплексных чисел (алгебраическая, показательная, тригонометрическая).
- 5. Дифференциальное уравнение гармонического осциллятора. Пример гармонического осциллятора.
- 6. Определение и формула добротности колебательного контура.
- 7. Резонансные кривые колебательного контура для тока, напряжений на катушке и конденсаторе.
- 8. Закон Ома.
- 9. Определение обратной связи. Пример обратной связи.
- 10. Дельта-функция и ее свойства.
- 11. Импульсная характеристика.
- 12. Нарисуйте дифференцирующую и интегрирующую RC-цепочку. Какая из них выполняет роль ФВЧ, а какая ФНЧ? Поясните с помощью АЧХ.
- 13. Формула импеданса индуктивности и емкости.
- 14. Определение белого шума.
- 15. Основные методы сравнения значений измеряемой величины. Краткая характеристика.
- 16. Что такое эталон?
- 17. Что такой случайная и систематическая погрешность?
- 18. Что такое абсолютная и относительная погрешность?
- 19. Методы уменьшения случайной погрешности
- 20. Способы уменьшения систематической погрешности
- 21. Типовая схема аналогового измерительного прибора
- 22. Типовая схема цифрового измерительного прибора
- 23. Обозначения основных видов измерительных приборов
- 24. Запись гармонического колебания с указанием амплитуды, фазы, начальной фазы, частоты, периода. Формула нахождения частоты, периода, длины волны
- 25. Схема ЭСЧ (Электронно-счетного частотомера) с эпюрами напряжения.
- 26. Погрешность ЭСЧ. Погрешность дискретности.
- 27. Схемы измерителя временных интервалов (эта схема во многом схожа со схемой ЭСЧ и также состоит из 6 блоков) и эпюры напряжений, поясняющие его работу.
- 28. Граничная частота в задаче измерения частоты и интервала времени. (Что лучше измерять частоту или период у высокочастотных и низкочастотных сигналов? Какое значение частоты, условно разделяющее эти измерения?).

- 29. Суть гетеродинного метода измерения частоты.
- 30. Схема измерителя СВЧ колебаний (используется гетеродинный метод, используется ФАПЧ)
- 31. Суть резонансного метода измерения частоты.
- 32. Формула для нахождения среднего (постоянного) значения напряжения. Формула для нахождения средневыпрямленного значения напряжения. Формула для нахождения среднеквадратичного значения напряжения.
- 33. Графическая задача определения указанных в вопросе 1 значений напряжения, а также нахождения значения амплитуды. Исходные данные к задаче: график зависимости напряжения от времени.
- 34. На чем основана работа простейшего аналогового электромеханического вольтметра (амперметра) постоянного напряжения (тока)? В его состав входят постоянный магнит, и рамка, по которой протекает ток.
- 35. Схема и краткое описание принципа работы цифрового вольтметра постоянного напряжения. (На Ваш выбор: либо вольтметр с кодово-импульсным преобразованием, либо вольтметр с времяимпульсным преобразованием. Особо приветствуется знание сразу обеих схем, но достаточно и одной схемы.)
- 36. Схема и принцип работы (кратко, можно с помощью графиков) вольтметра с двойным интегрированием. Этот вольтметр также является вольтметром постоянного напряжения.
- 37. Принцип построения вольтметров переменного напряжения (схема из пяти блоков в самом начале темы.)
- 38. Схема простейшего линейного детектора (детектора средневыпрямленных значений). (В лекциях такая схема также названа последовательной схемой однополупериодного детектора.) Можно привести графики, включая ВАХ диода, для краткого описания работы.
- 39. Продолжение вопроса 7. Простейшая схема двухполупериодного детектора на трансформаторе.
- 40. Схема простейшего квадратичного детектора на основе диода, использующая нелинейный участок ВАХ (такой детектор является основой вольтметра среднеквадратичных значений).
- 41. Принцип действия вольтметра среднеквадратичных значений на термоэлектрическом преобразовании. Можно упомянуть эффект Зеебека и понятие "термопара" (очень кратко).
- 42. Какое значение напряжения измеряет пиковый (амплитудный) детектор. Схема простейшего пикового амплитудного детектора (последовательный пиковый амплитудный детектор).